


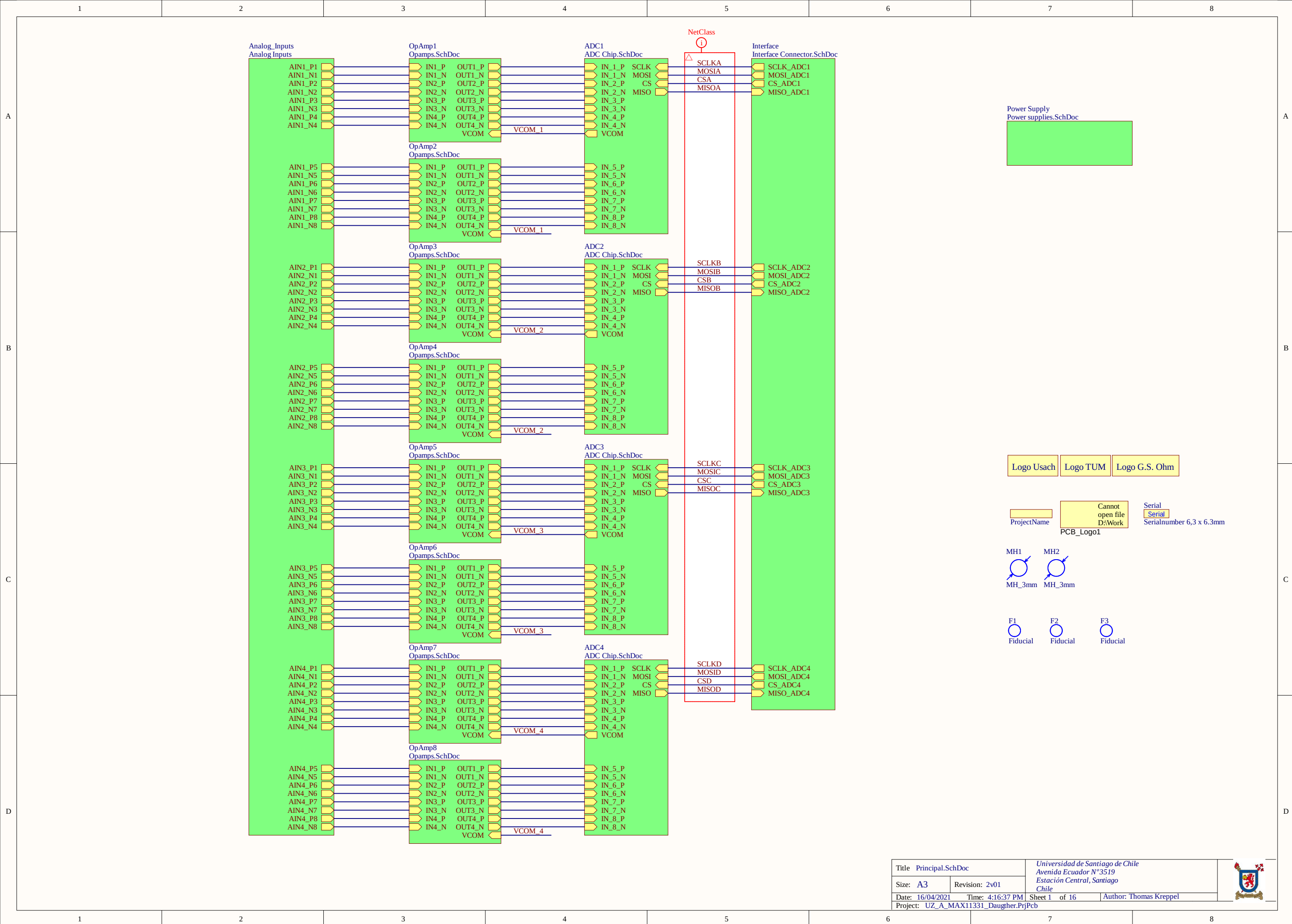
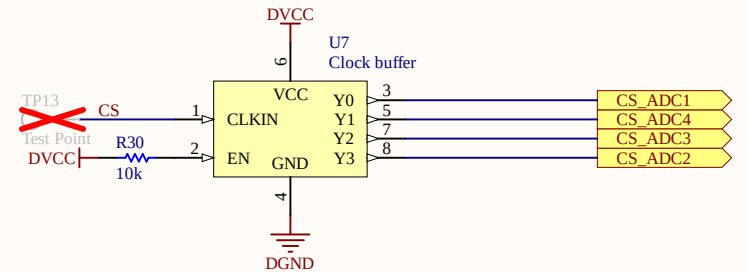
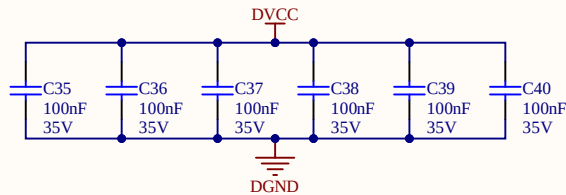
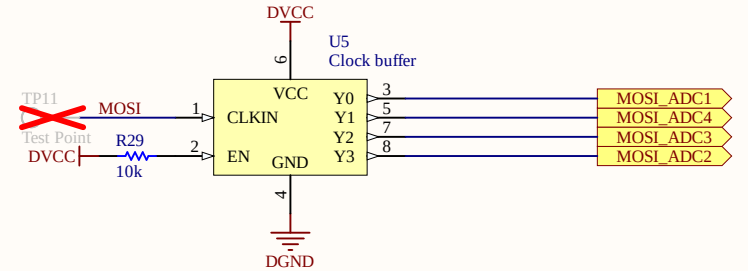
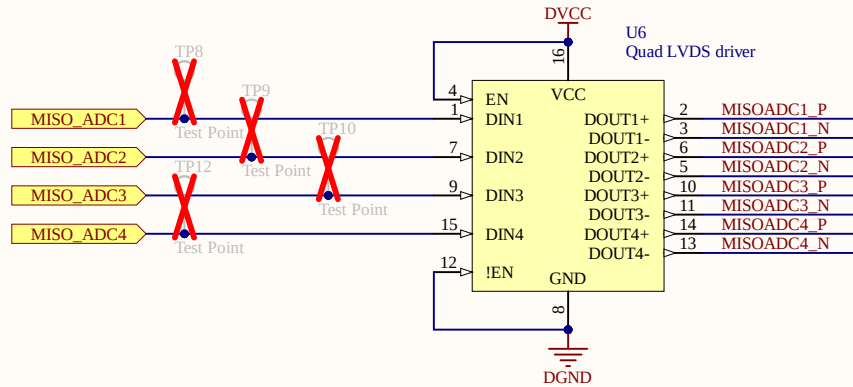
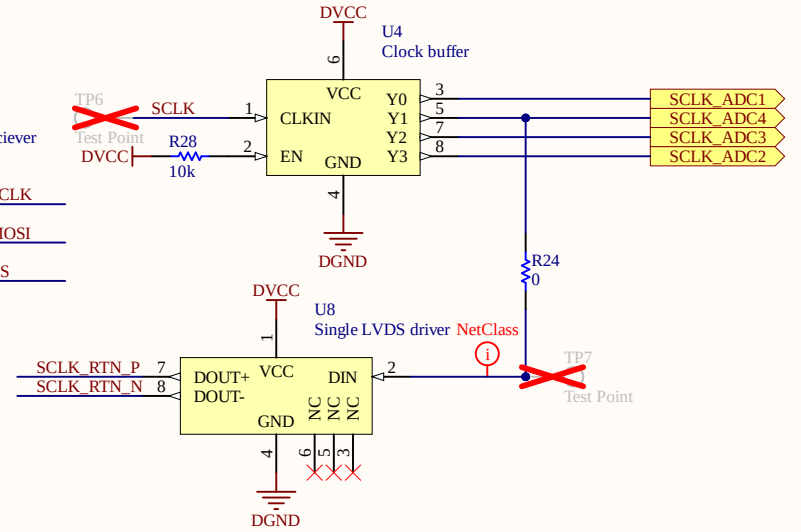


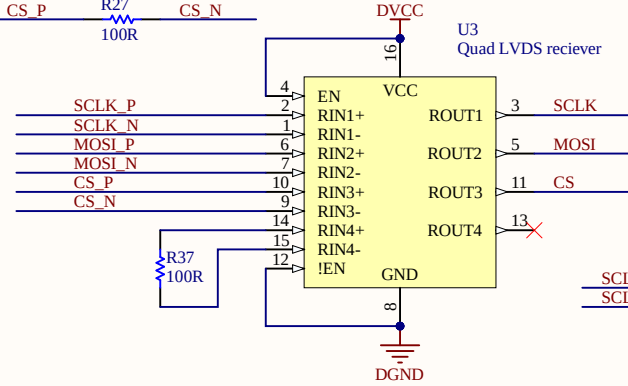

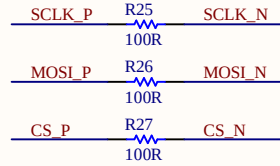

|                                        |                  |                                                                                                   |                        |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Title Interface Connector.SchDoc       |                  | Universidad de Santiago de Chile<br>Avenida Ecuador N°3519<br>Estación Central, Santiago<br>Chile |                        |
| Size: A4                               | Revision: 2v01   |                                                                                                   |                        |
| Date: 16/04/2021                       | Time: 4:16:38 PM | Sheet 2 of 16                                                                                     | Author: Thomas Kreppel |
| Project: UZ_A_MAX11331_Daughter.PrjPcb |                  |                                                                                                   |                        |

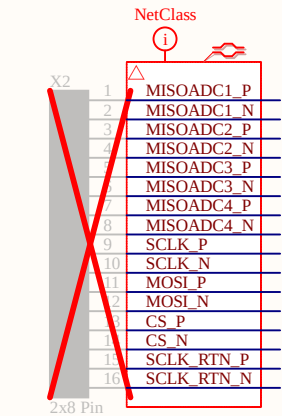

A

A

B


B

C


C


D

D

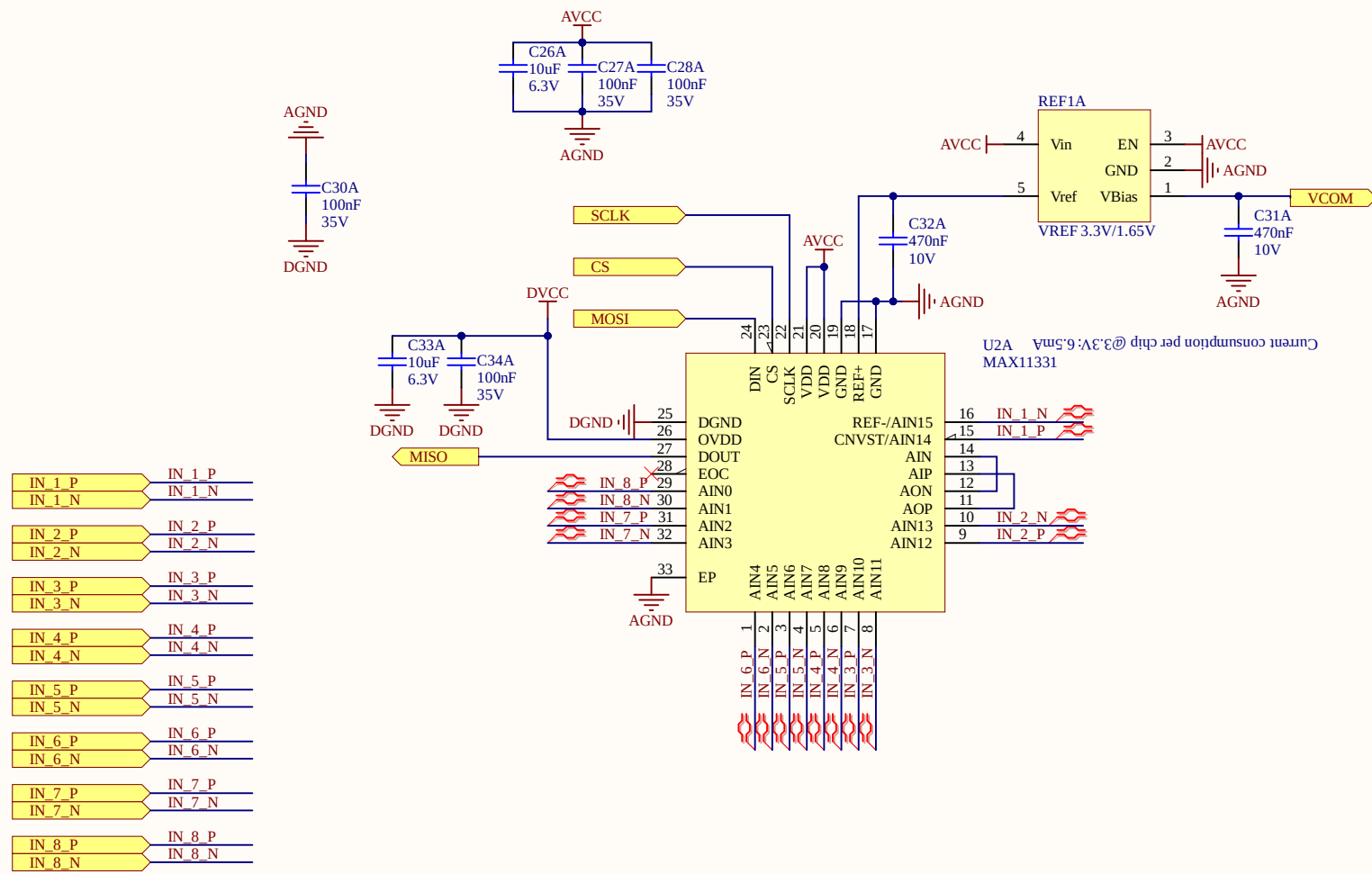





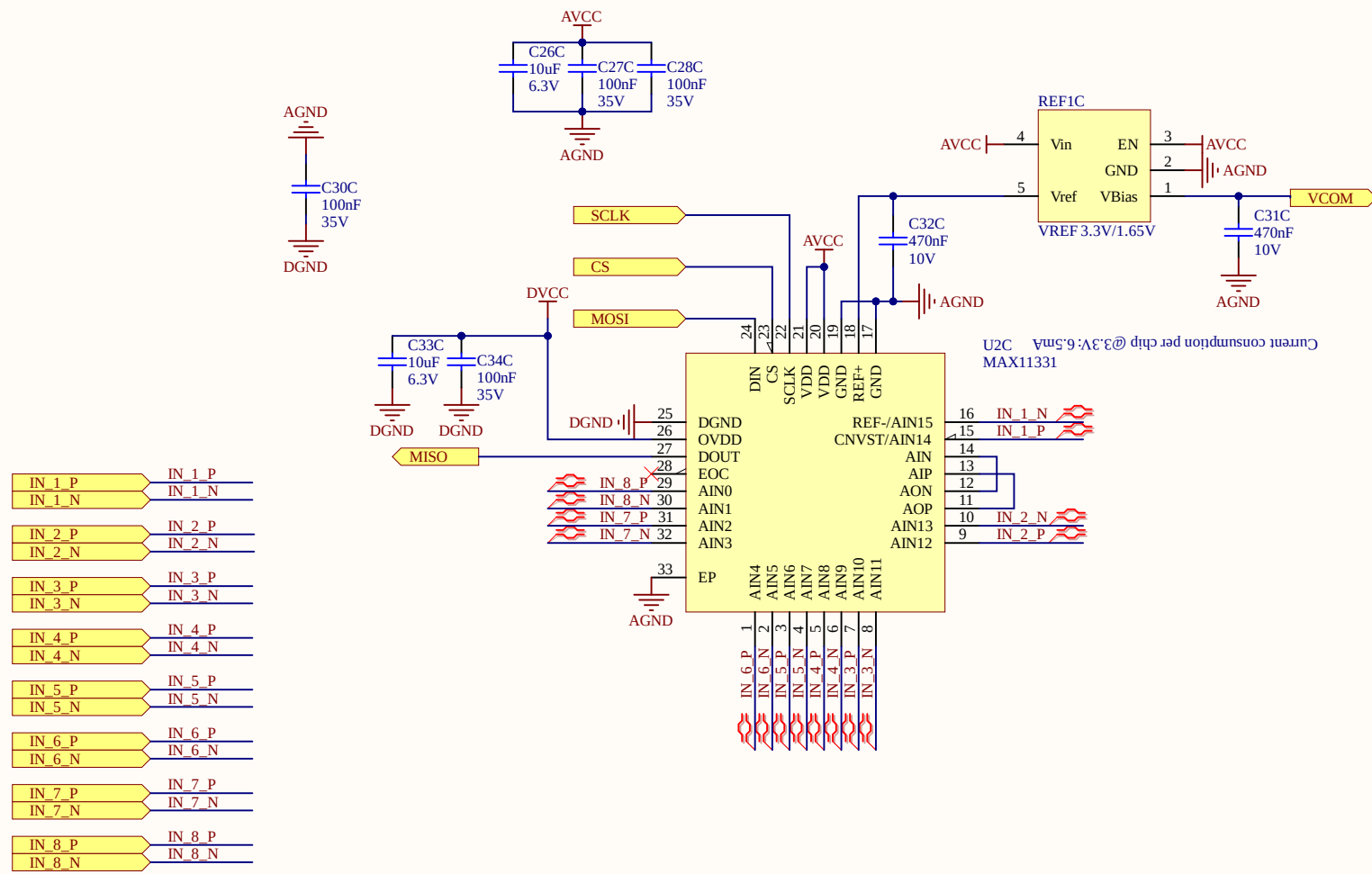

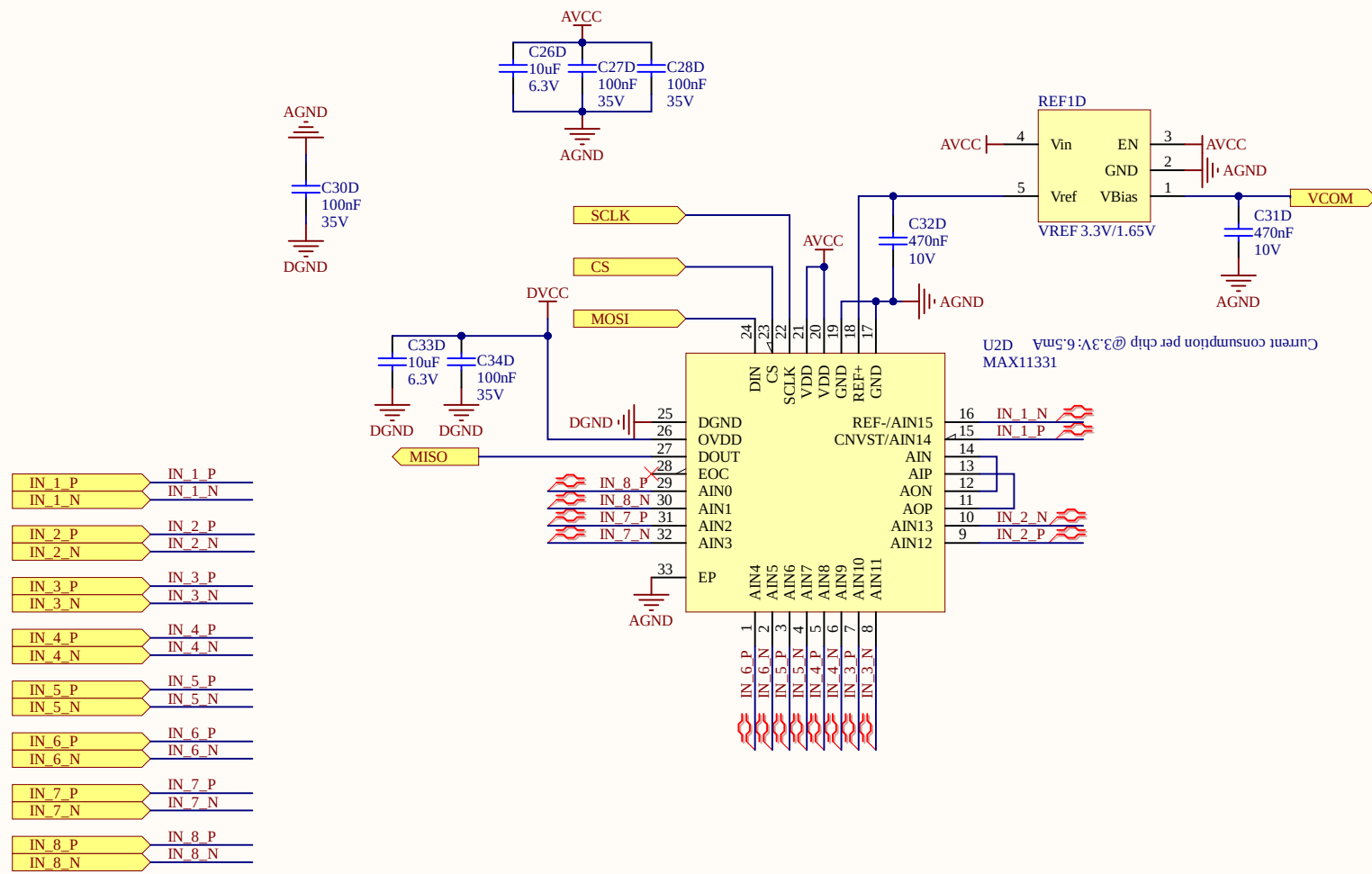

If the input is between  $[-4V, +4V]$ , the output will be between  $[0, 3.3V]$

$G=0.4125$

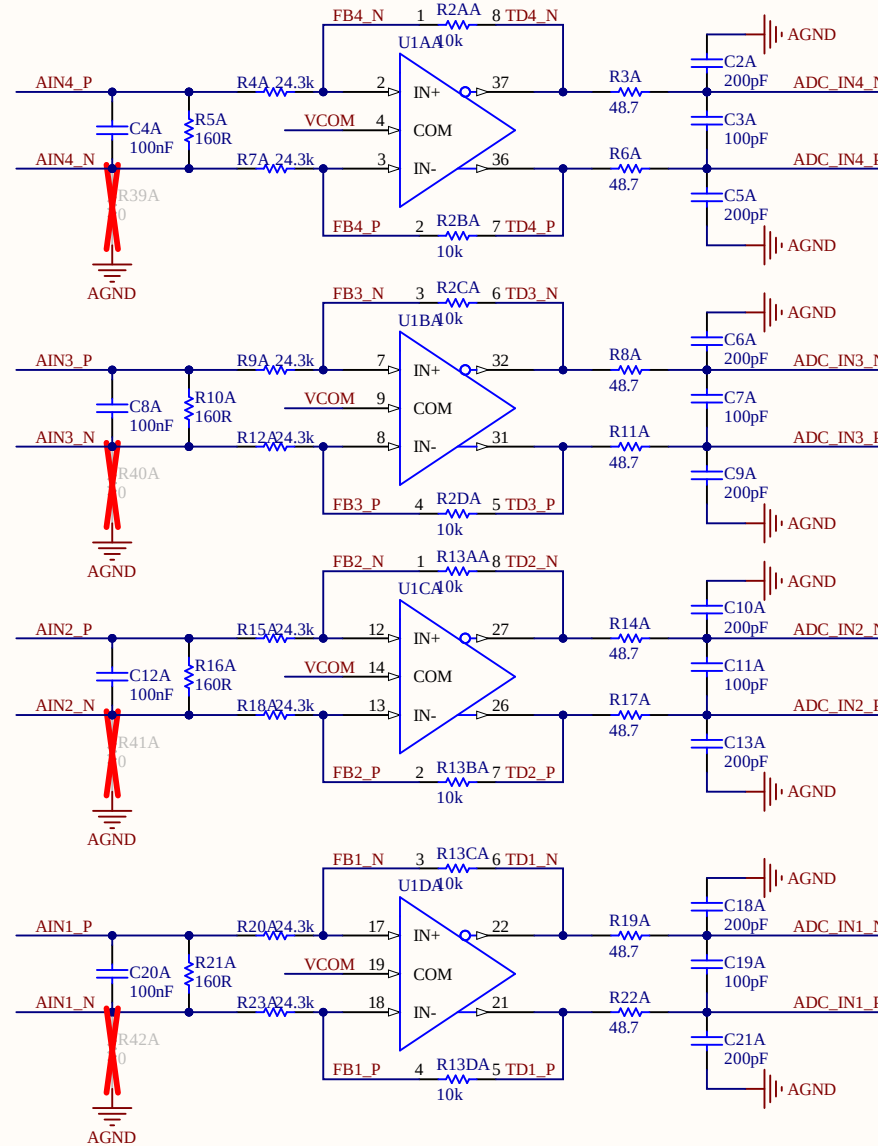
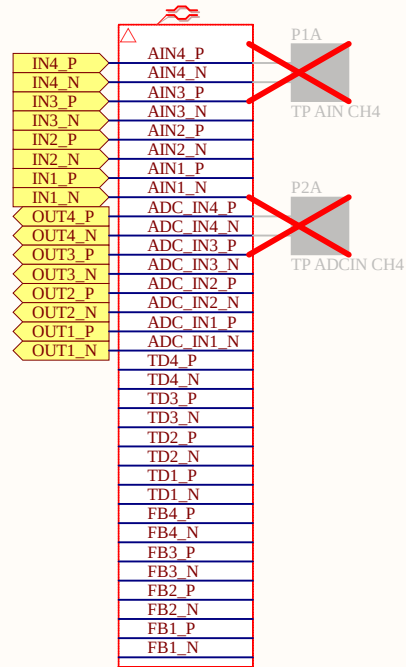


Filtro Antialiasing:

Considerando una frecuencia de corte de 16.25MHz (1/4 de 65MSample/seg)

Se debe utilizar una R de 98ohm y un C de 100pF

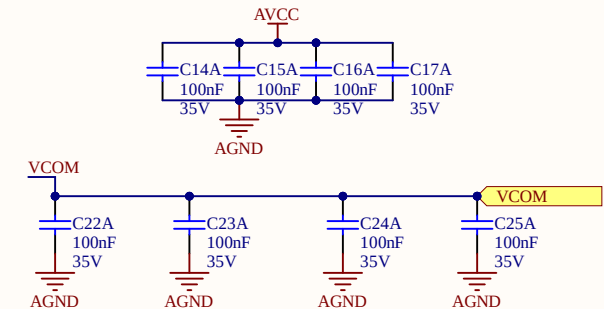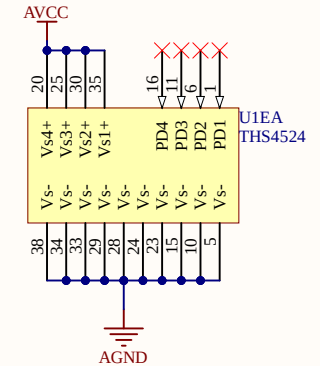Como el filtro es diferencial, la resistencia se calcula a la mitad, es decir 49ohm



R39,R40,R41,R42 can be fitted with 0R if signal is single ended, to pull negative input to ground

Title Opamps.SchDoc

Size: A4

Revision: 2v01

Date: 16/04/2021

Time: 4:16:39 PM

Sheet 4.1 of 16

Author: Thomas Kreppel





Project: UZ\_A\_MAX11331\_Daughter.PrjPcb

Universidad de Santiago de Chile  
Avenida Ecuador N°3519  
Estación Central, Santiago  
Chile



If the input is between [-4V, +4V], the output will be between [0, 3.3V]  
G=0.4125

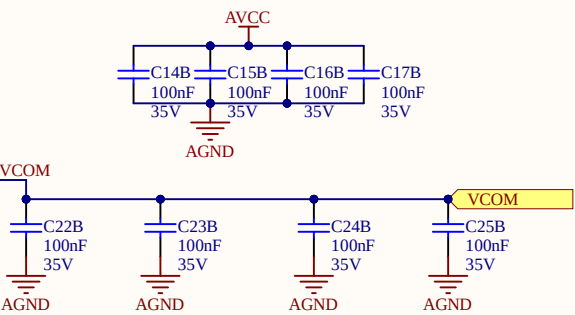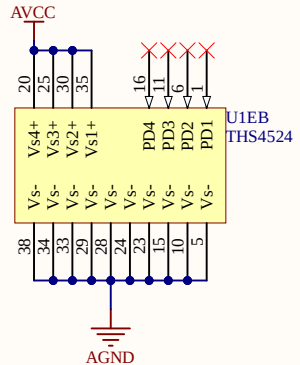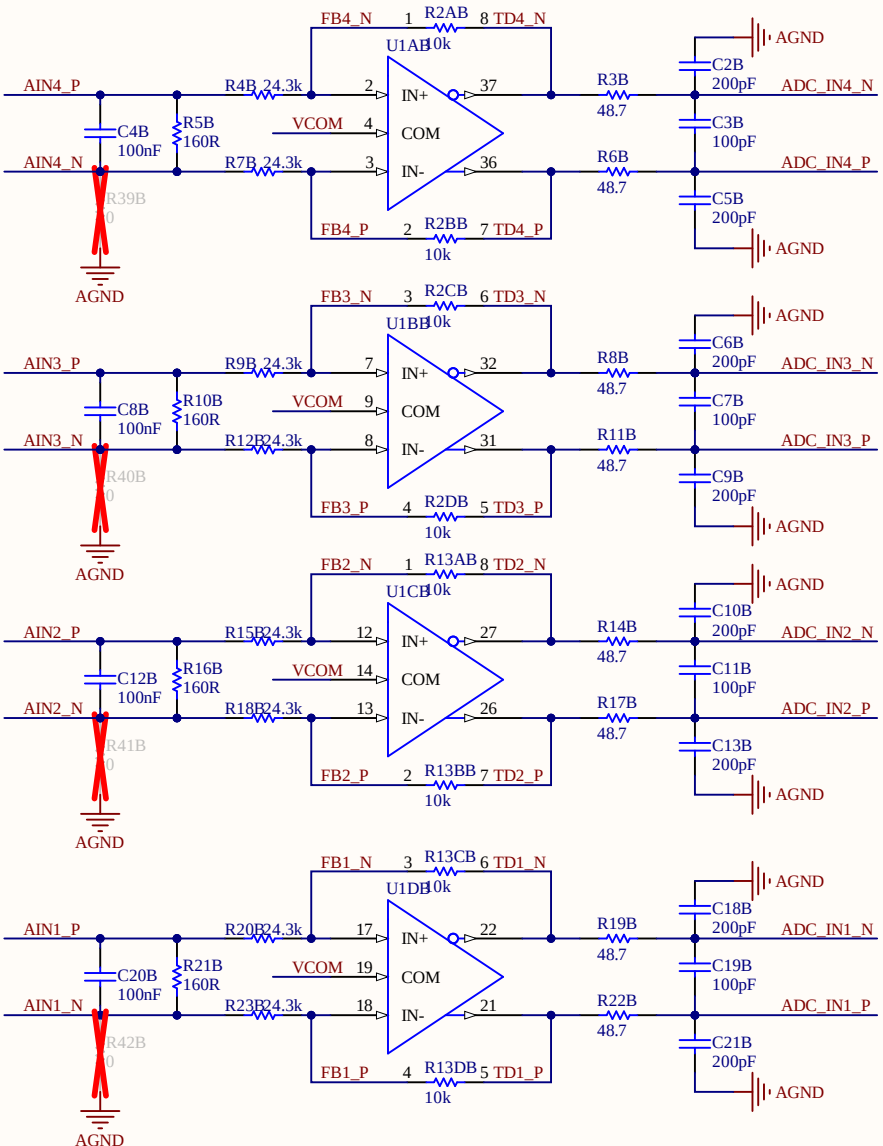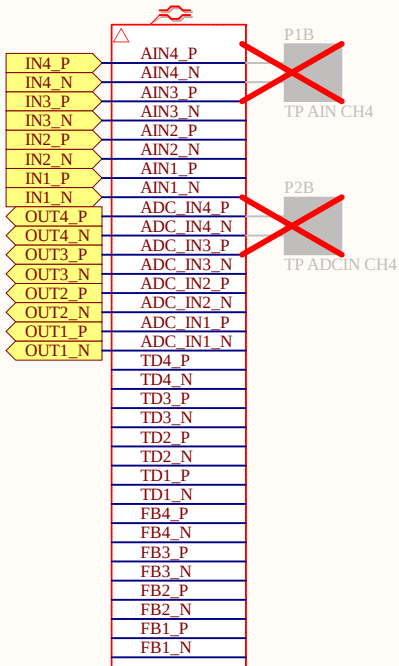Filtro Antialiasing:  
Considerando una frecuencia de corte de 16.25MHz (1/4 de 65MSample/seg)  
Se debe utilizar una R de 98ohm y un C de 100pF  
Como el filtro es diferencial, la resistencia se calcula a la mitad, es decir 49ohm







R39,R40,R41,R42 can be fitted with 0R if signal is single ended, to pull negative input to ground



If the input is between [-4V, +4V], the output will be between [0, 3.3V]  
G=0.4125

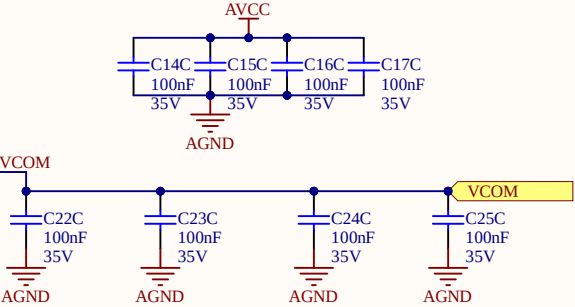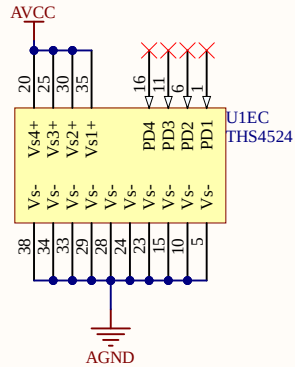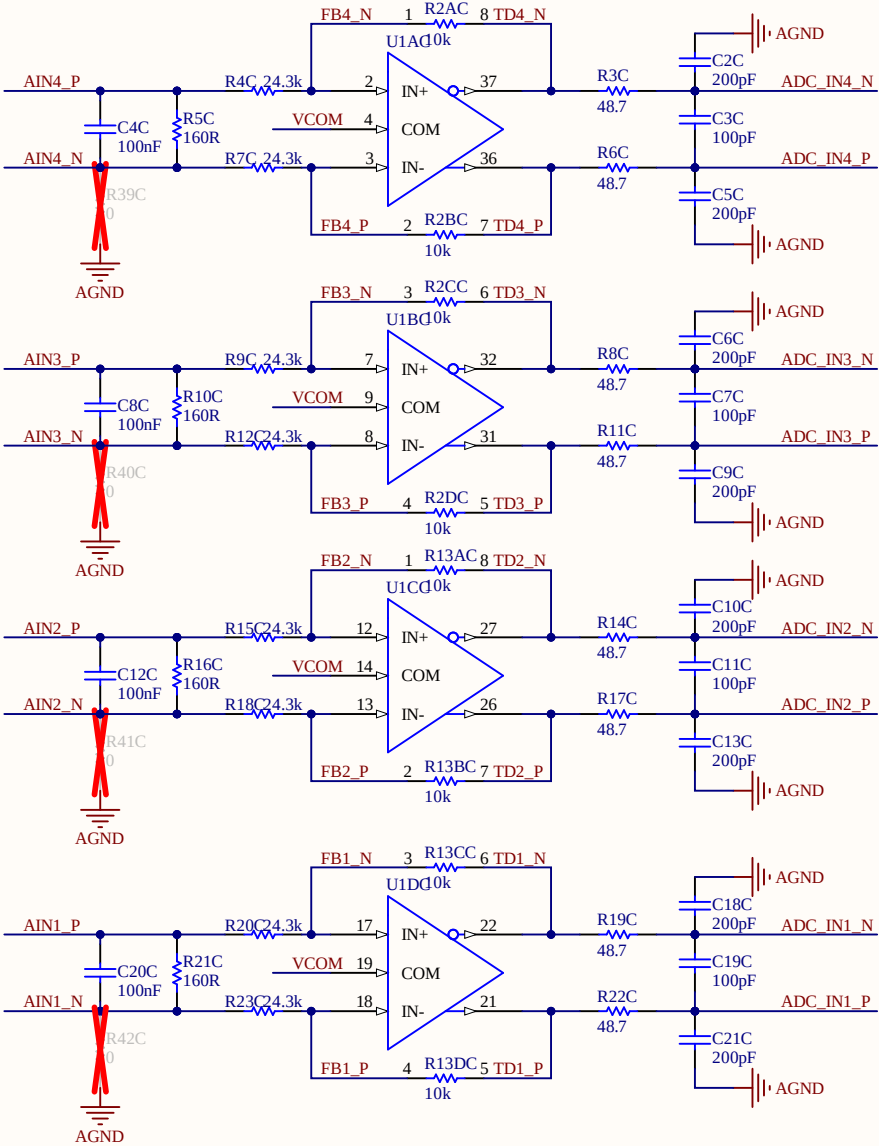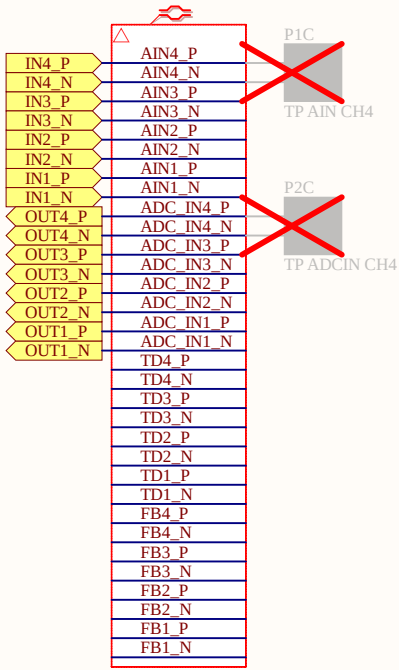Filtro Antialiasing:  
Considerando una frecuencia de corte de 16.25MHz (1/4 de 65MSample/seg)  
Se debe utilizar una R de 98ohm y un C de 100pF  
Como el filtro es diferencial, la resistencia se calcula a la mitad, es decir 49ohm







R39,R40,R41,R42 can be fitted with 0R if signal is single ended, to pull negative input to ground



If the input is between [-4V, +4V], the output will be between [0, 3.3V]  
G=0.4125

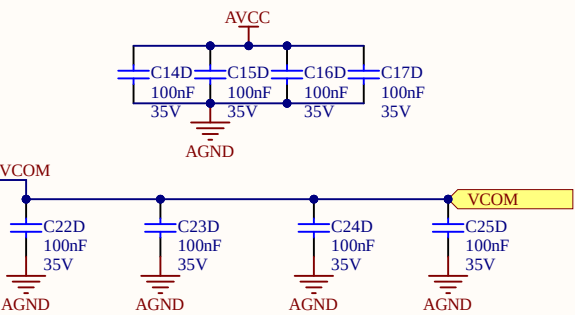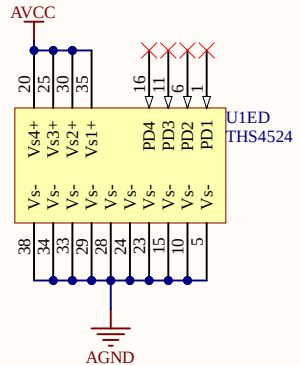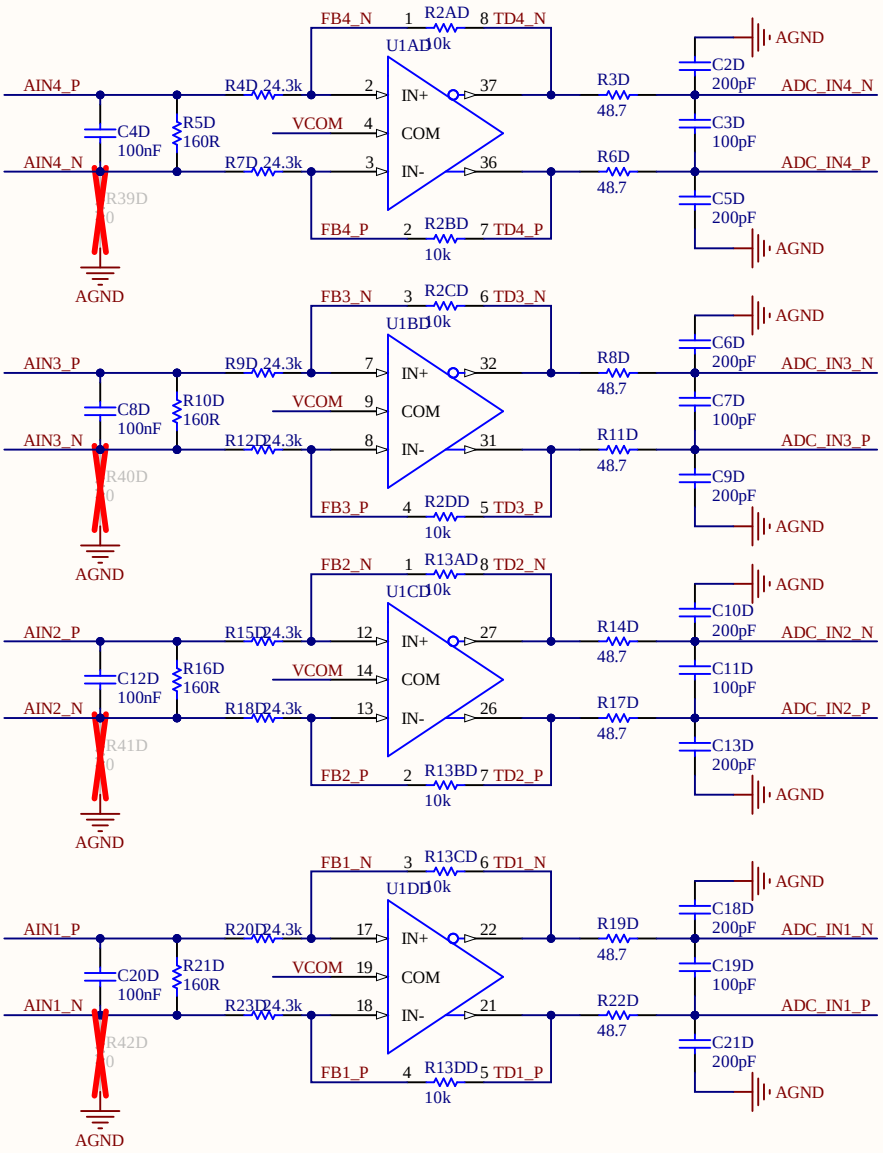
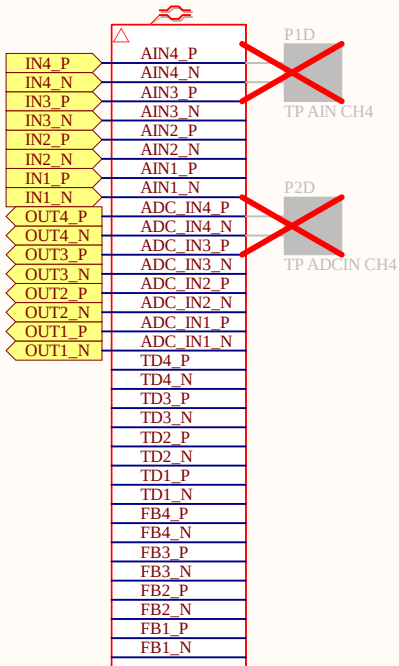
Filtro Antialiasing:  
Considerando una frecuencia de corte de 16.25MHz (1/4 de 65MSample/seg)  
Se debe utilizar una R de 98ohm y un C de 100pF  
Como el filtro es diferencial, la resistencia se calcula a la mitad, es decir 49ohm



R39,R40,R41,R42 can be fitted with 0R if signal is single ended, to pull negative input to ground



If the input is between  $[-4V, +4V]$ , the output will be between  $[0, 3.3V]$

$G=0.4125$

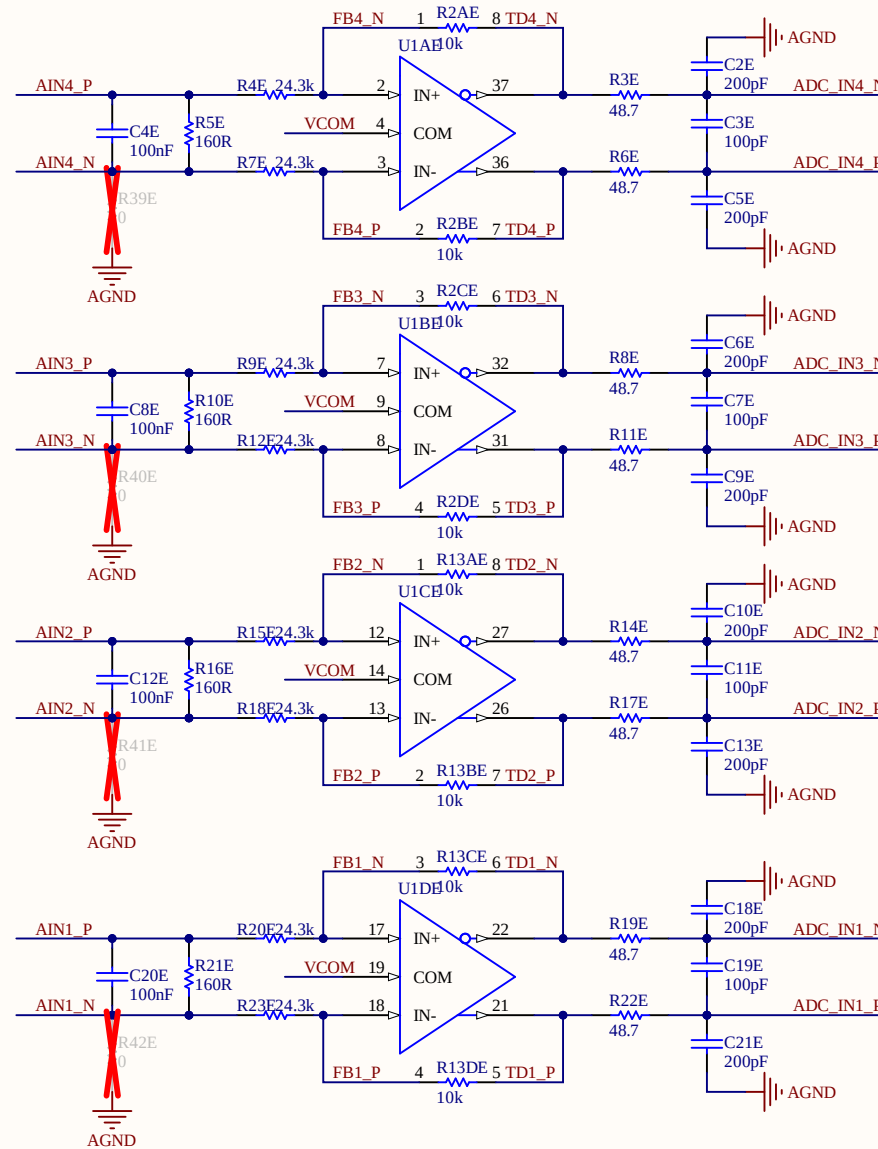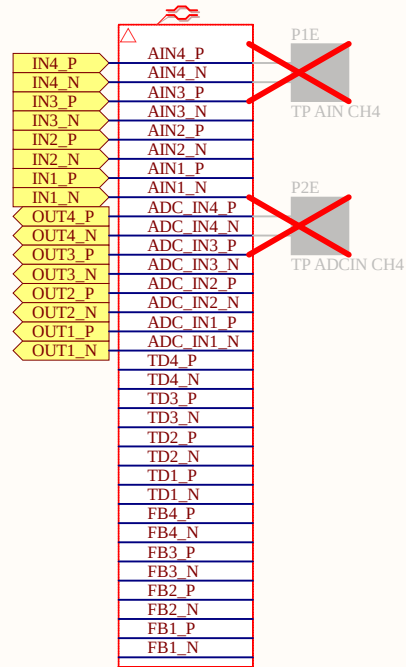

Filtro Antialiasing:

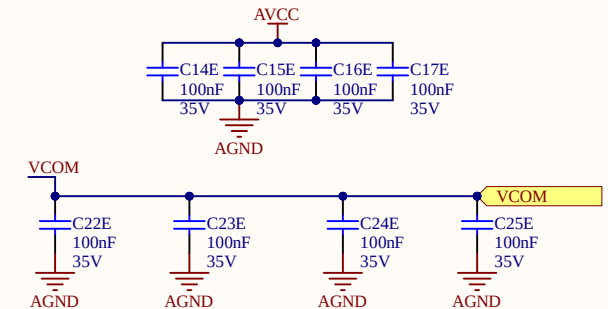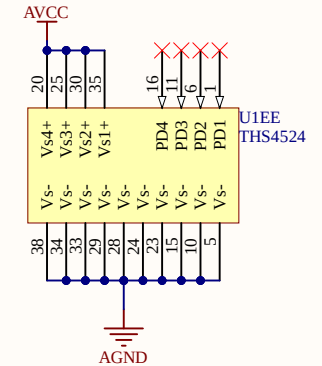Considerando una frecuencia de corte de 16.25MHz (1/4 de 65MSample/seg)  
Se debe utilizar una R de 98ohm y un C de 100pF  
Como el filtro es diferencial, la resistencia se calcula a la mitad, es decir 49ohm



R39,R40,R41,R42 can be fitted with 0R if signal is single ended, to pull negative input to ground

Title Opamps.SchDoc

Size: A4 Revision: 2v01

Date: 16/04/2021 Time: 4:16:41 PM

Project: UZ\_A\_MAX11331\_Daughter.PrjPcb





Universidad de Santiago de Chile  
Avenida Ecuador N°3519  
Estación Central, Santiago  
Chile

Author: Thomas Kreppel



If the input is between [-4V, +4V], the output will be between [0, 3.3V]  
G=0.4125

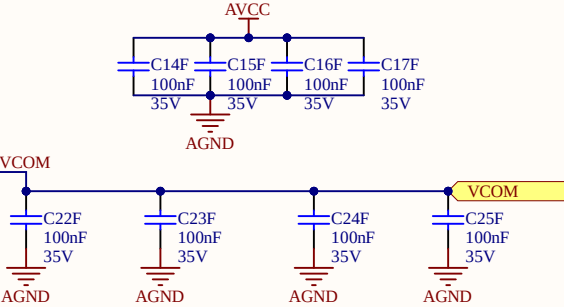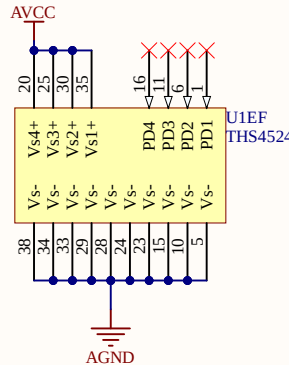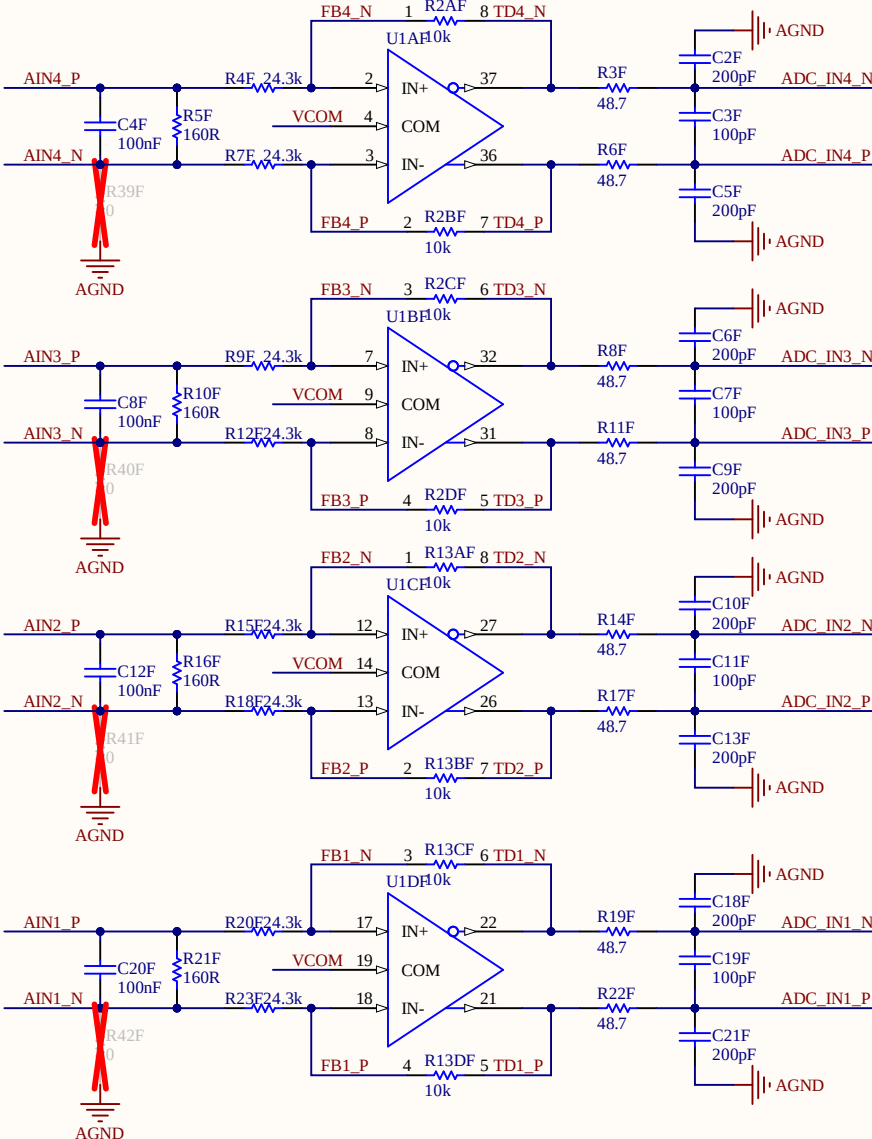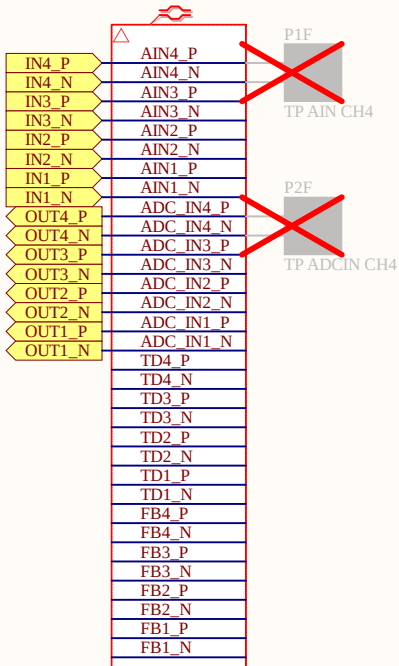Filtro Antialiasing:  
Considerando una frecuencia de corte de 16.25MHz (1/4 de 65MSample/seg)  
Se debe utilizar una R de 98ohm y un C de 100pF  
Como el filtro es diferencial, la resistencia se calcula a la mitad, es decir 49ohm







R39,R40,R41,R42 can be fitted with 0R if signal is single ended, to pull negative input to ground



If the input is between [-4V, +4V], the output will be between [0, 3.3V]  
 $G=0.4125$

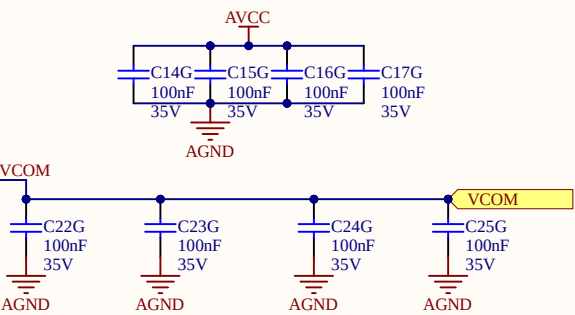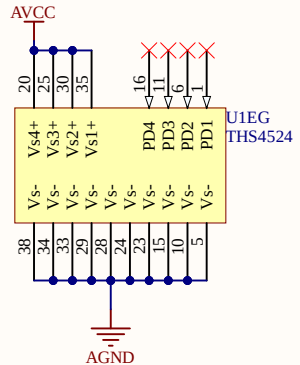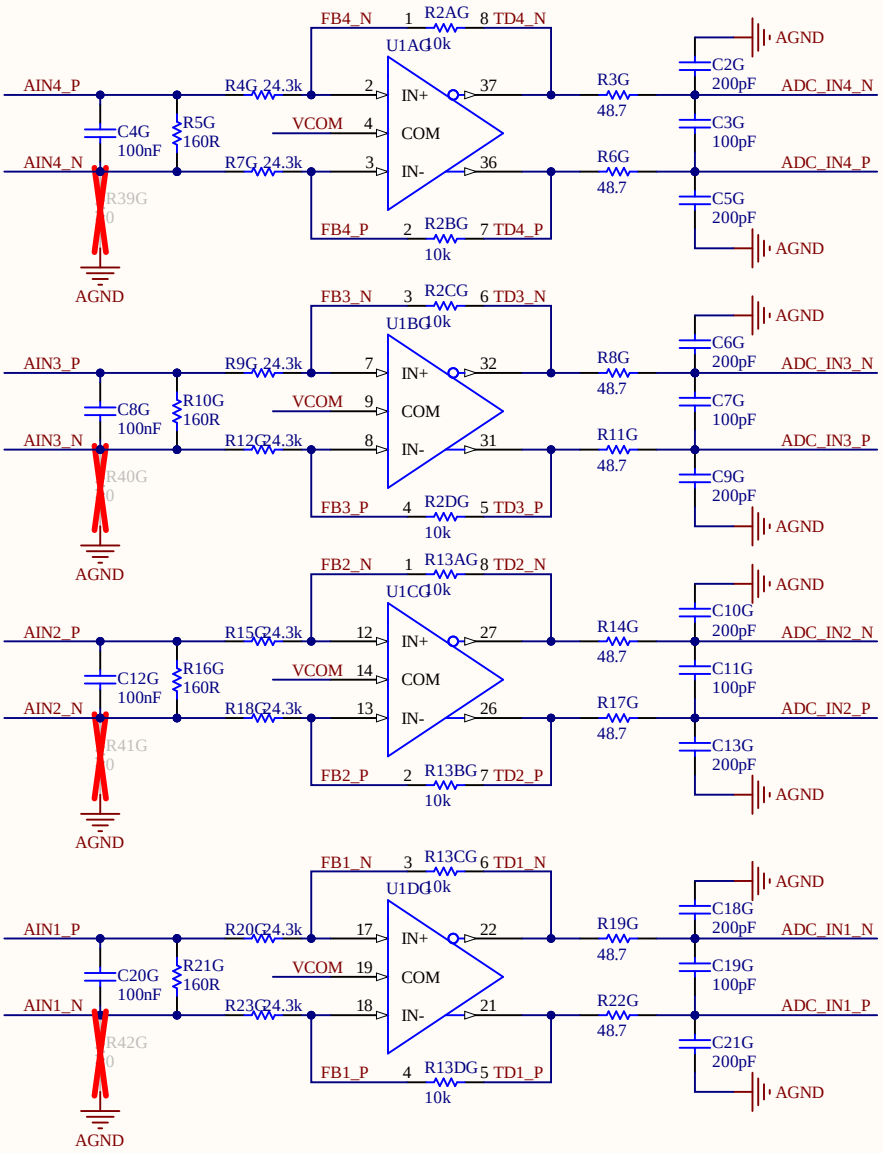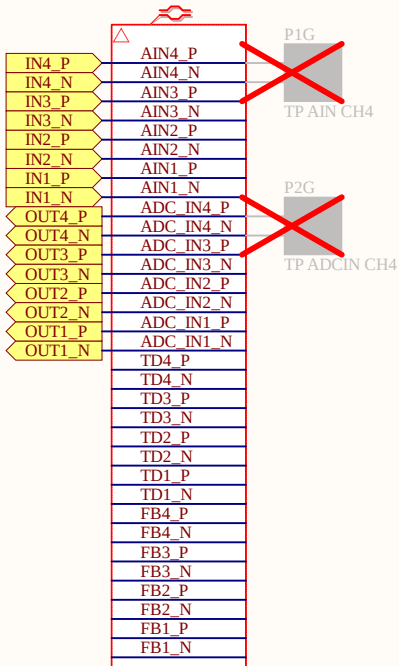Filtro Antialiasing:  
Considerando una frecuencia de corte de 16.25MHz (1/4 de 65MSample/seg)  
Se debe utilizar una R de 98ohm y un C de 100pF  
Como el filtro es diferencial, la resistencia se calcula a la mitad, es decir 49ohm







R39,R40,R41,R42 can be fitted with 0R if signal is single ended, to pull negative input to ground



If the input is between [-4V, +4V], the output will be between [0, 3.3V]  
G=0.4125

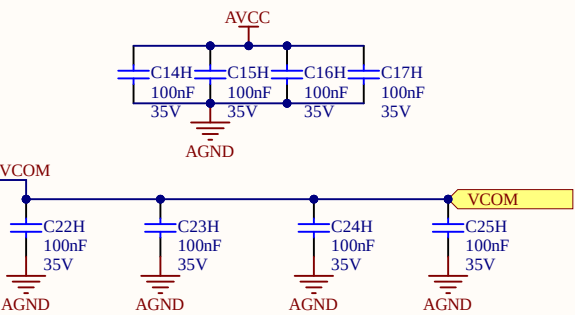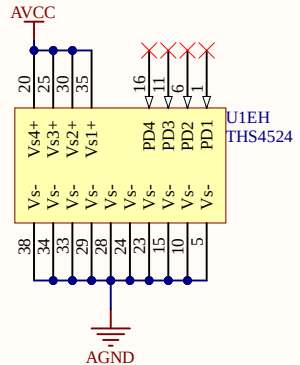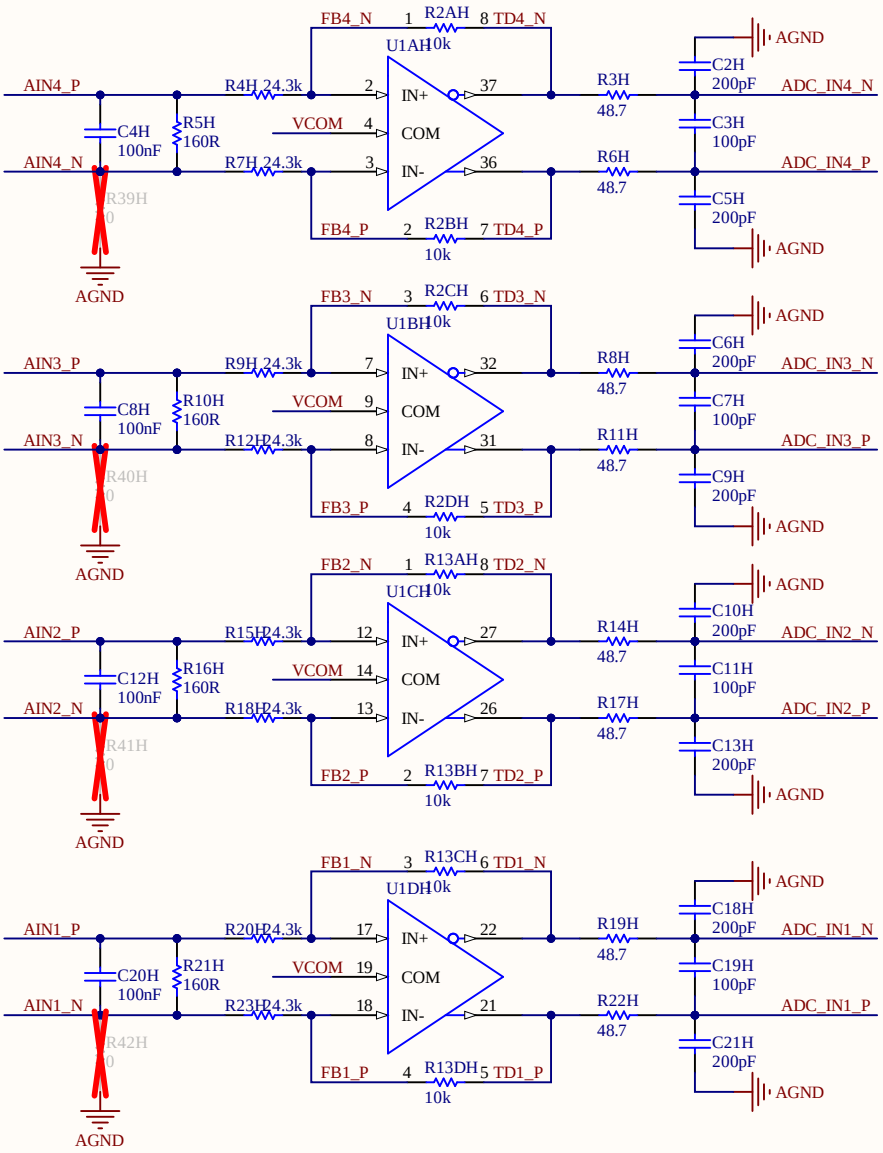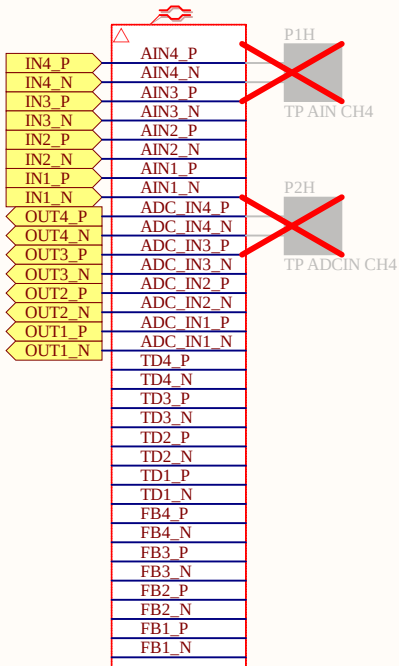Filtro Antialiasing:  
Considerando una frecuencia de corte de 16.25MHz (1/4 de 65MSample/seg)  
Se debe utilizar una R de 98ohm y un C de 100pF  
Como el filtro es diferencial, la resistencia se calcula a la mitad, es decir 49ohm



R39,R40,R41,R42 can be fitted with 0R if signal is single ended, to pull negative input to ground



Input voltage between +-4V

